

แบบฝึกหัด ชุดที่ 1  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6  
เรื่องวงจรไฟฟ้า




ให้นักเรียนอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

1. การต่อหลอดไฟแบบอนุกรม คือ

.....  
.....

ภาพการต่อวงจร

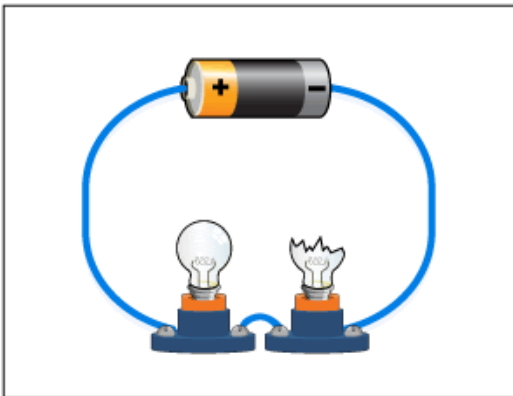


เขียนสัญลักษณ์การต่อวงจร

.....

2. การต่อหลอดไฟแบบขนาน คือ

.....  
.....

ภาพการต่อวงจร

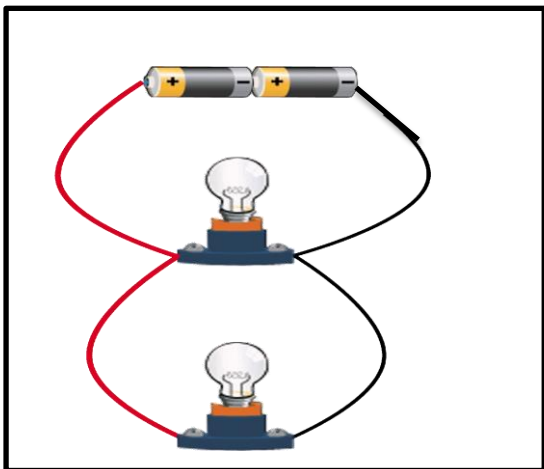

เขียนสัญลักษณ์การต่อวงจร

.....



เนื้อหาความรู้ อยู่ในหนังสือวิทยาศาสตร์ ป.6 หน้า 101 - 102

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....